

10 LED'LY YÜRÜYEN IPIK DEVRESY

Kategori : Devreler

Yayynlayan [Alpim42](#) 2009/11/26

4017 sayycy entegresinin, sayym yapabilmesi için 13 nolu ayađy (Clock Enable) ile 15 nolu ayakynyn (Reset) besleme geriliminin pase ucuna bađly olmasý gerekir. Devrede, her bir clock palsinde çykýplardan biri sýra ile aktif hale gelir. En son pals devreyi bađlangyç konumuna getirerek sayymy tekrar ilk LED’den bađlatýr.

